# Digital1

#### Maquinas de Estado Finito Maquinas de Estado algorítmico ASM

Ferney Alberto Beltrán Molina



2024

#### Contacto

Nombre:

Email: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, PhD(c)

oficina:

#### Contenido

Maquinas de Estado Finito

ASM introducción

**ASM** 

#### Índice

Maquinas de Estado Finito


ASM introducción

**ASIV** 


#### Maquina de Estado Finito FSM



#### Maquina de Estado Finito FSM

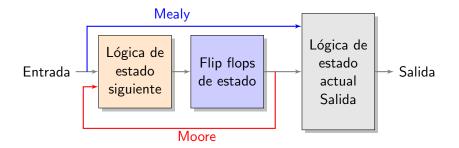


# Maquina de Estado Finito FSM, Moore

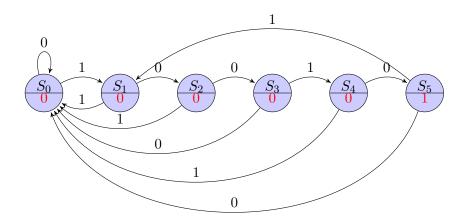


Reconoce la palabra 10010b

# Maquina de Estado Finito FSM Mealy

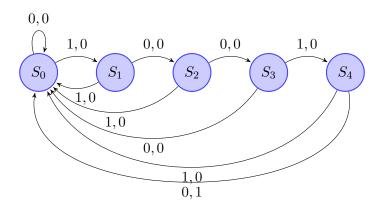

Reconoce la palabra 10010b

# Maquina de estado Finito FSM

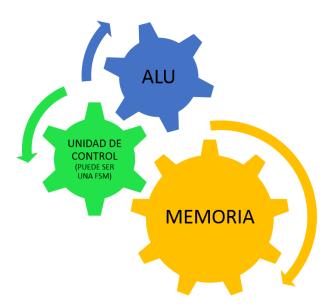


# Índice

Maquinas de Estado Finito

ASM introducción

ASN

## Multiplicador NxM

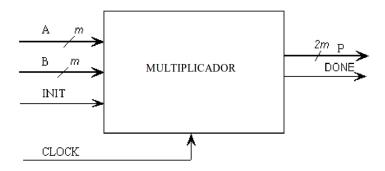


El algoritmo de multiplicación que se implementa se basa en productos parciales (PP).

## Multiplicador NxM


Se realiza la multiplicación iniciando con el bit menos significativo del multiplicador, el resultado de la multiplicación se suma al primer producto parcial y se obtiene el segundo producto parcial; si el bit del multiplicador es 0 no se afecta el contenido de PP, por lo que no se realiza la suma.

A continuación se realiza la multiplicación del siguiente bit (a la izquierda del LSB) y el resultado se suma al producto parcial pero corrido un bit a la izquierda. Este proceso continua hasta completar todos los bits del multiplicador y el último producto parcial es el resultado fina


## Multiplicador NxM

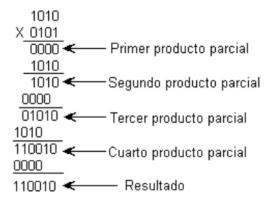

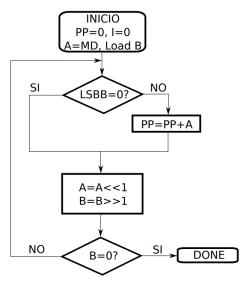
# Multiplicador NxM: Descripción Funcional - diagrama de flujo


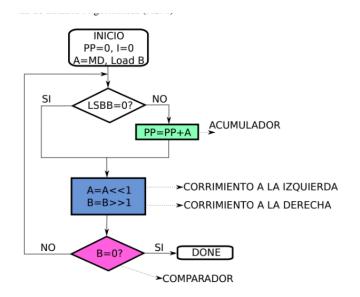
## Multiplicador NxM: identificación de componentes




#### Multiplicador NxM: DATAPATH

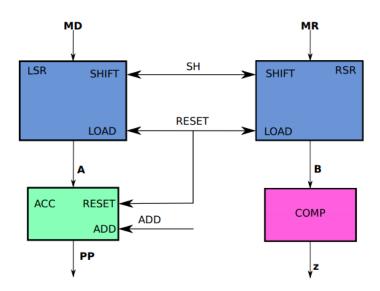

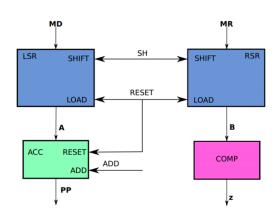
# Multiplicador NxM: DATAPATH-verilog


```
always @(posedge clk) begin
   if (rst) begin
     A = \{3'b0000,MD\};
     B = MR;
   end
   else begin
      if (sh) begin
         A= A << 1;
         B = B >> 1:
      end
   end
end
always @(posedge clk) begin
   if (rst) begin
      pp =0;
   end
   else begin
      if (add) begin
      pp =pp+A;
      end
   end
end
 assign z=(B==0)?1:0;
```


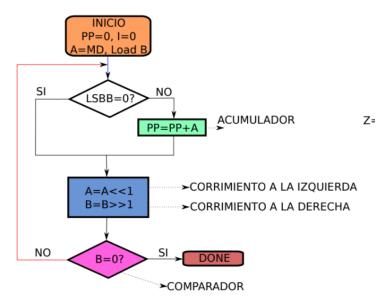
#### Multiplicador: se identifica la unidad Control




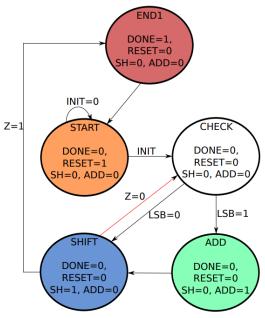
# Multiplicador: Maquina de estados Finitos (FSM) - Control



19 / 24

# Multiplicador: FSM - Control-verilog

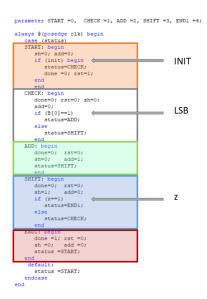

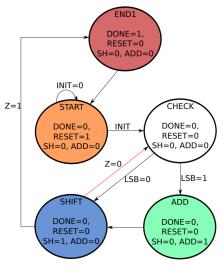

# Índice

Maquinas de Estado Finito


ASM introducción

**ASM** 

#### Proceso Realizado

- 1. Se elabora un diagrama de flujo que describa la funcionalidad deseada ya sea a nivel gráfico o en texto.
- 2. Se identifica los componentes del DataPath.
- 3. Se identifican las señales necesarias para controlar el Datapath y la interconexión.
- 4. Se especifica de la unidad de control (FSM) utilizando diagramas de estado.
- 5. En laboratorio:
  - Se implementan los componentes del DataPath y de la unidad de control utilizando HDL.
  - Simulación y pruebas.

#### **ASM**

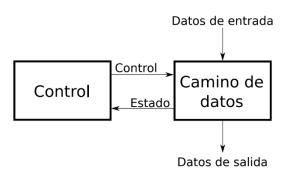

# ASM - Multiplicación

