

# Electrónica Digital 1

Lógica combinacional -tiempos de propagación

Ferney Alberto Beltrán Molina



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

Marzo 2020

# Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, PhD(c)  
Email: [fabeltranm@unal.edu.co](mailto:fabeltranm@unal.edu.co)  
oficina: Centro de Investigación e Innovación

# Contenido

Recordando

ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh

Tiempos de propagación

Multiplexores / demultiplexores

# Índice

Recordando

ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh

Tiempos de propagación

Multiplexores / demultiplexores

# Tipos de circuitos digitales



## ► Circuitos combinacionales

Las salidas del circuito en cada instante de tiempo dependen única de los valores de entrada. combina los valores de entrada en un instante de tiempo para calcular la salida

## ► Circuitos secuenciales.

Las salidas del circuito secuencial dependen tanto de los valores actuales como de los anteriores de las entradas; en otras palabras, depende de la secuencia de entrada.

# Tipos de circuitos digitales

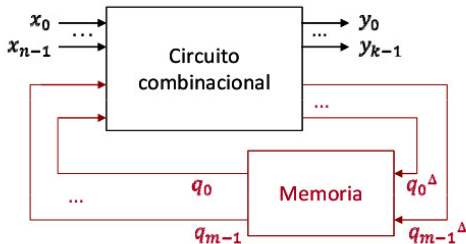 

# Álgebra de Boole propiedades

1 - Elemento inverso,  $\bar{0}=1, \bar{1}=0$

2 - Idempotencia,  $a + a = a, a \cdot a = a$

3 - Involución,  $\overline{\overline{a}} = a$

4 - Asociatividad,  $a + (b + c) = (a + b) + c, a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$


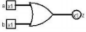
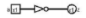



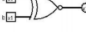
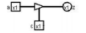
5 - Absorción,  $a + a \cdot b = a, a \cdot (a + b) = a$

6 - (sin nombre),  $a + \bar{a} \cdot b = a + b, a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

7 - de Morgan,  $\overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}, \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

8 - de Morgan generalizada,  $\overline{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)} = \bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2 \dots \bar{a}_n, \overline{a_1 \cdot a_2 \dots a_n} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \dots + \bar{a}_n$


# Álgebra de Boole propiedades

nombre	símbolo	función
AND		$z = a \cdot b$
OR		$z = a + b$
INV		$z = \bar{a}$
NAND		$z = \overline{a \cdot b}$
NOR		$z = \overline{a + b}$
XOR		$z = a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$
XNOR		$z = \overline{a \oplus b} = \bar{a} \cdot \bar{b} + a \cdot b$
Tri-state		$z = a \text{ si } c = 1, z = HI \text{ si } c = 0$


 
# Funciones Booleanas - Resumiendo

► *Descripción Funcional* ► *Tabla de Verdad* ► *función(s) Booleana(s)* ► *Circuito Digital*




```

s <= x_i + y_i + c_i;
if s = 0 then z_i <= 0; c_o = 0;
  elsif s = 1 then z_i <= 1; c_o <= 0;
  elsif s = 2 then z_i <= 0; c_o <= 1;
  else z_i <= 1; c_o <= 1;
end if;
end if;
end if;

```

$x_i$	$y_i$	$c_i$	$c_o$	$z_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$$c_o = y_i \cdot c_i + x_i \cdot c_i + x_i \cdot y_i$$

$$z_i = \bar{x}_i \cdot \bar{y}_i \cdot c_i + \bar{x}_i \cdot y_i \cdot \bar{c}_i + x_i \cdot \bar{y}_i \cdot \bar{c}_i + x_i \cdot y_i \cdot c_i$$

## respuesta - Ejemplo BCD2SSEG

- ▶  $a = x_1 + x_2 * x_0 + x_3 + \overline{x_2} * \overline{x_0}$
- ▶  $b = \overline{x_2} + \overline{x_1} * \overline{x_0} + x_1 * x_0$
- ▶  $c = \overline{x_1} + x_0 + x_2$
- ▶  $d = \overline{x_2} * \overline{x_0} + \overline{x_2} * x_1 + x_1 * \overline{x_0} +$
- ▶  $e = \overline{x_2} * \overline{x_0} + \overline{x_0} * x_1$
- ▶  $f = \overline{x_0} * \overline{x_1} + \overline{x_1} * x_2 + x_2 * \overline{x_0} + x_3$
- ▶  $g = \overline{x_0} * \overline{x_2} + \overline{x_1} * x_2 + x_1 * \overline{x_0} + x_3$

# Índice

Recordando


ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh

Tiempos de propagación


Multiplexores / demultiplexores

# Comparador 1bit

 


```
if X > Y then G <= 1;  
  elsif X < Y then L <= 1;  
    else E <= 1;  
  end if;  
end if;
```

# Comparador 1bit

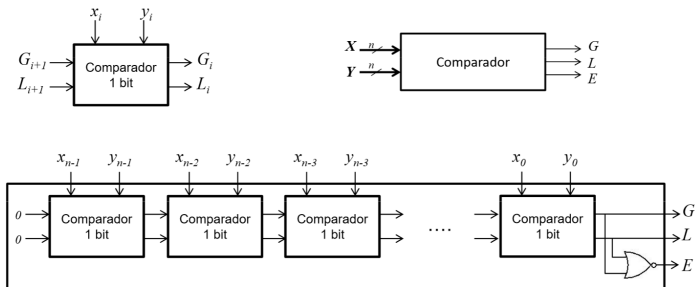


# Comparador 1bit

 

	$n-1$	$n-2$	$n-3$	$n-4$	...	...	$1$	$0$
$X:$	1	0	1	1	0	...	0	0
$Y:$	1	0	1	0	1	...	1	0


$G_n=0$								
$L_n=0$								

# Comparador 1bit resultado de $G_i$

 

$G_{i+1}$	$L_{i+1}$	$x_i$	$y_i$	$G_i$	$L_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	x	x	0	1
1	0	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x

# Comparador 1bit resultado de $L_i$

 


$G_{i+1}$	$L_{i+1}$	$x_i$	$y_i$	$G_i$	$L_i$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	x	x	0	1
1	0	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x


 
# Comparador 1bit puertas lógicas

$$G_t = \bar{L}_{t+1} \cdot x_t \cdot \bar{y}_t + G_{t+1}$$

$$L_t = \bar{G}_{t+1} \cdot \bar{x}_t \cdot y_t + L_{t+1}$$



# Índice

Recordando


ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh


Tiempos de propagación

Multiplexores / demultiplexores

# Ejemplo comparador 2bit

 

Gi	Li	Xi	Xo	Yi	Yo	Go	Lo
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	x	0	1
0	0	0	0	x	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	x	0	1
0	0	1	0	0	x	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	x	1	0
0	0	1	1	x	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	x	x	x	x	0	1
1	0	x	x	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x	x	x

 

# ejemplo comparador 2bit

Gi	Li	Xi	Xo	Yi	Yo	Go	Lo
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	x	0	1
0	0	0	0	x	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	x	0	1
0	0	1	0	0	x	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	x	1	0
0	0	1	1	x	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	x	x	x	x	0	1
1	0	x	x	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x	x	x

Go			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0									
0	0	1									
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0									
1	1	1									
1	0	1									
1	0	0									

# ejemplo comparador 2bit

Gi	Li	Xi	Xo	Yi	Yo	Go	Lo
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	x	0	1
0	0	0	0	x	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	x	0	1
0	0	1	0	0	x	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	x	1	0
0	0	1	1	x	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	x	x	x	x	0	1
1	0	x	x	x	x	1	0
1	1	x	x	x	x	x	x

L			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0									
0	0	1									
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0									
1	1	1									
1	0	1									
1	0	0									

# ejemplo comparador 2bit

G			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									1
0	0	0									
0	0	1	1	1			1		1	1	
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

G			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									1
0	0	0									
0	0	1	1	1			1		1	1	
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

G			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									1
0	0	0									
0	0	1	1	1			1		1	1	
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

G			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									1
0	0	0									
0	0	1	1	1			1		1	1	
0	1	1									
0	1	0									
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

# Ejemplo comparador 2bit

$$G_o =$$

# Ejemplo comparador 2bit

L			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0		1	1	1	1	1			
0	0	1			1						
0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1									
1	0	0									

L			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0			1	1	1	1	1		
0	0	1				1					
0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1									
1	0	0									

L			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0			1	1	1	1	1		
0	0	1				1					
0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1									
1	0	0									


L			Xo	0	0	0	0	1	1	1	1
			Yi	0	0	1	1	1	1	0	0
			Yo	0	1	1	0	0	1	1	0
Gi	Li	Xi									
0	0	0				1	1	1	1		
0	0	1					1				
0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0		1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1									
1	0	0									




# Ejemplo comparador 2bit

$$L_o =$$


# Resultado

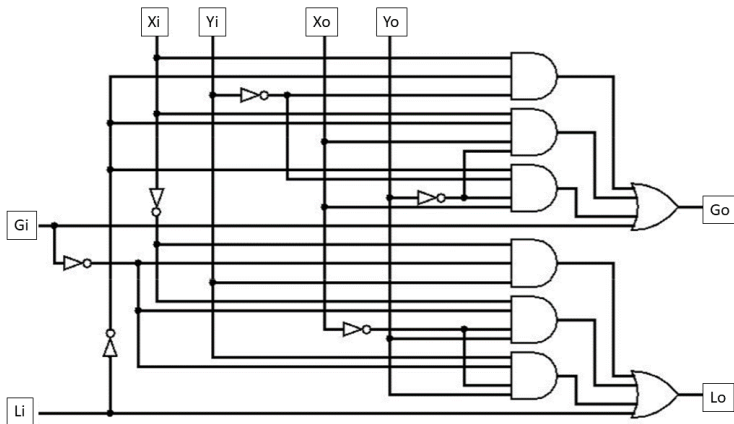

# Comparativa de puertas

 



Comparador de 1 bit

 

Comparador de 2 bit


Número de puertas por cada implementación

# mapas K - Ejemplo BCD2SSEG

  


$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0							
1	0	1	1							
1	1	0	0							
1	1	0	1							
1	1	1	0							
1	1	1	1							

# comparativa de tiempos

 

Comparador de 1 bit

 

Comparador de 2 bit

Tiempo de propagación en cada implementación ?

# Índice

Recordando

ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh


Tiempos de propagación

Multiplexores / demultiplexores

# Tiempos de propagación


El tiempo de propagación es el tiempo que tarda un cambio en una entrada de una puerta para verse reflejado a la salida.

 1. El retraso generalmente se mide al 50 % con respecto a los niveles de voltaje de salida H y L.
2. La señal de salida de alto a bajo ( $t_{PHL}$ ) y de bajo a alto ( $t_{PLH}$ ). los cambios pueden tener diferentes retrasos de propagación.
3. Los cambio de alto a bajo (HL) y de bajo a alto (LH) son definido con respecto a la salida, no a la entrada.


 
# Ejercicio: Tiempos de propagación



Cuál es el tiempo de propagación de 4 inversores idénticos según la gráfica ?






# Tiempos de propagación

  
1. Toda puerta lógica tiene un tiempo de retraso en la salida respecto a la entrada




# Tiempos de propagación

 

# comparativa de tiempos

 



Comparador de 1 bit

 

Comparador de 2 bit

Tiempo de propagación en cada implementación ?

# Ejercicio

  

# Índice

Recordando

ejemplo comparador 1bit

Mapas de karnaugh


Tiempos de propagación

Multiplexores / demultiplexores

 
# descripción

Son una conexiones directas punto a punto entre puertas


- ▶ **multiplexor** Enrutar una de muchas entradas a una sola salida
- ▶ **demultiplexor** Enrutar una sola entrada a una de las muchas salidas



multiplexer

 



demultiplexer

 

4x4 switch
  
# conmutación

Son una conexiones directas punto a punto entre puertas  
Se puede usar para hacer redes de conmutación de tamaño arbitrario: se usa para implementar interconexión de múltiples fuentes / múltiples destinos



## concepto general

- ▶  $2^n$  entradas de datos,  $n$  entradas de control (llamadas "selección"), 1 salida
- ▶ Se usa para conectar  $2^n$  puntos a un solo punto
- ▶ El patrón de señal de control forma un índice binario de entrada conectada a la salida

$$Z = A' I_0 + A I_1$$

A	Z
0	$I_0$
1	$I_1$

functional form






logical form

two alternative forms  
for a 2:1 Mux truth table

$I_1$	$I_0$	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1





# concepto general

    
 


# implementación con puertas

- 2:1 mux

  

- 4:1 mux

  

# Tablas de verdad

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned}F(A,B,C) &= m_0 + m_2 + m_6 + m_7 \\&= A'B'C' + A'BC' + ABC' + ABC \\&= A'B'(C') + A'B(C') + AB'(0) + \\&\quad AB(1)\end{aligned}$$

1 —  
0 —  
1 —  
0 —  
0 —  
0 —  
1 —  
1 —

# Tablas de verdad



Toda función booleana puede implementarse con multiplexores 2-a-1 de 1 bit utilizando reiteradamente la siguiente regla (Ley de Shannon)

$$f(x_0, x_1, \dots, x_n) = \overline{x_0} * f(0, x_1, \dots, x_n) + x_0 * f(1, x_1, \dots, x_n)$$


.

# Tablas de verdad

x2	x1	x0	y1	y0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  


# look Up Table

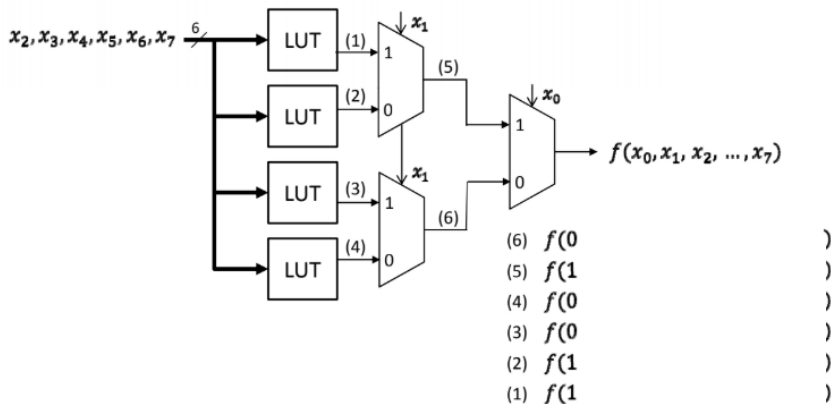

 
# Decodificador/demultiplexor

- ▶  $n$  entradas
- ▶  $m = 2^n$  salidas




# Decodificador/demultiplexor

 

$x_1 x_0$	$y_0 y_1 y_2 y_3$
0 0	1 0 0 0
0 1	0 1 0 0
1 0	0 0 1 0
1 1	0 0 0 1

$$y_0 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_0 = m_0; \quad y_1 = \bar{x}_1 \cdot x_0 = m_1$$


 
$$y_2 = x_1 \cdot \bar{x}_0 = m_2; \quad y_3 = x_1 \cdot x_0 = m_3$$







# Decodificador con puertas lógicas


## ■ 1:2 Decoders

  

## ■ 2:4 Decoders

  

# Bidireccional

 

Bi-direction circuit

# PREGUNTAS